电



薄膜贴片电阻阵列 THIN FILM CHIP RESISTOR ARRAYS

ACAC 0612和ACAS 0612专业系列



专业薄膜贴片电阻阵列

Professional Thin Film Chip Resistor Array

主要优势

- 单个封装内提供4个电阻器
- 2对或4个相等的电阻值
- TCR跟踪精度高达±25ppm/K
- 容差精度高达±0.5%
- 节省40%空间并降低了配置成本
- Ni阻挡层上的纯Sn终端
- 符合RoHS指令2002/95/EC的要求

应用

- 分压器
- 反馈电路
- 信号调节
- 测量电桥
- DC/DC转换器
- 电源



Vishay Beyschlag

专业薄膜贴片电阻阵列

Professional Thin Film Chip Resistor Array



片电阻器具有高精度和高可靠性的薄膜贴片贴片电阻阵列。容 ACAC 0612 (凹面终端) 和ACAS 0612 (凸面终端) 薄膜贴 稳定的固定电阻比的应用。小型封装实现了高密度电路设计, 差匹配和TCR跟踪功能使得该产品特别适于要求具有出色且 同时削减了装配成本。提供2对或4个相等的电阻值。

• 2对或4个相等的电阻值 先进的薄膜技术

- TCR跟踪精度高达±25ppm/K
- · 符合RoHS指令2002/95/EC的要求 NI阻挡层上的纯Sn终端


· 容差匹配精度高达±0.5%

分压器

<mark>设计</mark> 型号 AE TP

• 反馈电路 信号调节



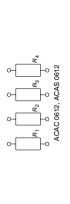

ACAC 0612, ACAS 0612 R1 = R2 = R3 = R4 R1 = R4 < R2 = R3

	-		 *
ACAC 0612的尺寸		7	***************************************

ACAC 0612和ACAS 0612

技术规范

配置,独立 公制尺寸

全相等


设计:

EIAR寸

说明

0612

RR 1632M 4 x 0603

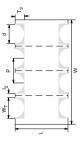

尺寸 - 贴片电阻阵列、质量和相关外形尺寸	阵列、质	量和相关	外形尺寸								
- 조금	(mm)	(ww) M	H (mm)	d (mm)	(mm)	T ₁ (mm)	T ₂ (mm)	(mm)	l _l (mm)	(mm)	
ACAC 0612	1.6 ± 0.15	3.2 ± 0.15	0.55 ± 0.1	0.8 ± 0.1	1.6±0.15 32±0.15 0.55±0.1 0.8±0.1 0.5±0.15 0.3±0.15 0.4±0.15 0.3±0.1 最小值0.15 最小值0.25	0.3 ± 0.15	0.4 ± 0.15	0.3 ± 0.1	最小值 0.15	最小值 0.25	

顶视图

原 (mg) 小值 0.25 9.6

ACAS 0612的尺寸

± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K

1:10

最高电阻比R_{min.}/R_{max.} 额定功率: P70(3)

封装, 4×0603

出 件

绝对温度系数(2)

绝对容差(2)


电阻值

2对

0.1 W 0.3 W

47 Ω 至221 kΩ⁽¹⁾ ±1%;±0.5%

ΑE

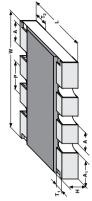

尺寸 - 贴片电阻阵列		质量和相关外形尺-	%尺寸						
쬬음	(mm)	w (mm)	н (mm)	P (mm)	A ₁ (mm)	A (mm)	T ₁ (mm)	T ₂ (mm)	所 (mg)
ACAS 0612	1.5 ± 0.15	3.2 ± 0.15	1.5 ± 0.15 3.2 ± 0.15 0.45 ± 0.1 0.8 ± 0.1	0.8 ± 0.1	0.6 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.3 ± 0.15 0.4 ± 0.15	0.4 ± 0.1	0.3 ± 0.15	0.4 ± 0.15	9.9

e0-voN-e1 noisiveЯ

电阻器上的功率耗散会导致温度上升,具体取决工Finlell中省板的热流支架(热阻)。额定功率只在不超过允许的薄膜温度时适用。当在允许

的范围内运行时,这些电阻器的寿命无限长。

125 °C

75 V

环境条件下绝缘电阻之间的绝缘电压(Uins),连续

允许的薄膜温度

工作电压

75 V

Build Vishay into your Design

免费声明 所有产品规格及数据如有更改,恐不另行通知。对于本文所含内容或其他与任一产品相关的任何发布中的任何错误。不准确或不完整问题,Vishay Intertectinology, Inc. 及其子公司、代理及员工,以及代表该公司的所有人(统称 为"Vishay"),不负有任何责任。在法律所允许的最大程度上,Vishay 对我但非规定的有其文件就的任何产品或未不所提供的任何原则,不负有任何责任。产品模核分有下便或者以其他方式使改活用于经生产部的 Vishay 的信何对头推做针对任何知识产权的明示或能示,不容否认或其它形式的许可,除非即确指出,否则未交所法的不用不居行,生命检察或生命指转应用,使用或销售未明确指示可在上述包括但不限十分不均价格像,本文数、Vishay 的任何对头其模块针对任何知识产权的明示或能示,不容否认或其它形式的许可,除非即确指出,否则本文所成的"高尔用产居",生命检察或生命指转应用,使用或销售未明确指示可在上述。 应用中极用的 Vishay,产品的各户风险自负,并且同意的有用或销售行为适应的任何裁坏系担。Nishay 的企能赔偿。如彼获得有关指定用于上述应用的产品的有一点被引导。本文报题的产品各称及获已 应为各自所有者的商标

For technical questions, contact ff3aresistors@vishay.com